

### CUADRO RESERVADO AL PROFESOR

Sr. ....

Recibido

Corregido

NOTA

### ATENCION AL RECUADRO

Debe escribir en él, **cuidadosamente**, a ser posible con letras tipo imprenta **MAYÚSCULAS**, su nombre y apellidos, domicilio y población, sin olvidar la provincia.

Esto servirá para que su Profesor pueda enviarle sus ejercicios una vez corregidos y calificados. **SI USTED NO OLVIDA NINGÚN DATO RECIBIRÁ PRONTO SUS EJERCICIOS.** Pero **SI OLVIDA ALGO** es posible que sus ejercicios se pierdan en el correo.

**AFHA**

**ELECTRONICA, RADIO Y T. V.**

**XI**

### EXAMEN DE UNDECIMO GRADO

N.º DE CARNET  
DE ALUMNO

Nombre

Domicilio

Población

Provincia

D. P.



No escriba nada en este espacio. Va destinado a las anotaciones de su Profesor.

c) Dibuje una antena Yagi especificando la misión propia de cada uno de sus elementos constituyentes.

d) ¿Es lo mismo la ganancia de una antena que su eficacia direccional? ¿Qué se entiende por cada uno de los dos conceptos?

g) Notables diferencias que aprecia entre una antena de VHF y otra de UHF.

h) A continuación, dibuje el diagrama de bloques del televisor más utilizado en la actualidad.

i) Razón de ser del circuito cascode. Ventajas e inconvenientes.

1  
 2  
 3  
 4  
 524  
 525

j) Sabiendo que la teoría de principio de la etapa convertora de un radio-receptor y un televisor es la misma, especifique sus diferencias.

.....

II) ¿Cuántas formas conoce usted de acoplar un sintonizador de UHF con un selector de VHF? ¡Cítelas!

m) ¿Qué idea tiene usted de lo que es un sintonizador electrónico integrado?

n) Sistemas de amplificación empleados en las etapas de FI de un televisor. Deduzca la fórmula de su ganancia.

o) Cuando se indican circuitos de filtros y trampas, ¿qué se entiende por ello y cómo calcularía el factor de calidad de cada uno de éstos?

p) Detalle las técnicas de fabricación que se emplean en los transistores destinados a las etapas de FI transistorizadas de televisión.

q) Características de una etapa de FI en color.

r) Funciones de un demodulador de video.

- s) Dibuje sobre una portadora de televisión los impulsos de sincronismo de línea u horizontales, así como los de borrado, tiempos de duración respectivos y además exprese el efecto que producen sobre el haz electrónico.

A series of horizontal dotted lines for drawing, spanning the width of the page. There are 15 lines in total, providing a guide for the student to draw the television synchronization pulses.

t) ¿Existe alguna diferencia entre el amplificador de baja frecuencia de un receptor de televisión y uno de radio?

.....

u) Relacione los sistemas previstos para la alimentación de un televisor con válvulas y haga una descripción sucinta del más generalizado.

[illegible]

v) A continuación, le presentamos el esquema de un osciloscopio profesional para que resiga sobre él los siguientes circuitos, si es que figuran. (Es aconsejable emplee bolígrafo rojo para que destaque bien.)

Adaptador entre el circuito de entrada y el amplificador vertical (seguidor catódico).


### Etapa de salida (push-pull) del amplificador horizontal.

**Circuito del MAT.**



Calibrador para ajuste.

Diga también, y con referencia al mismo esquema, qué tipo de base de tiempos emplea este osciloscopio, cuál es la capacidad de los condensadores o condensador de borrado de retorno del haz y si tiene sincronismo de red.



[illegible]

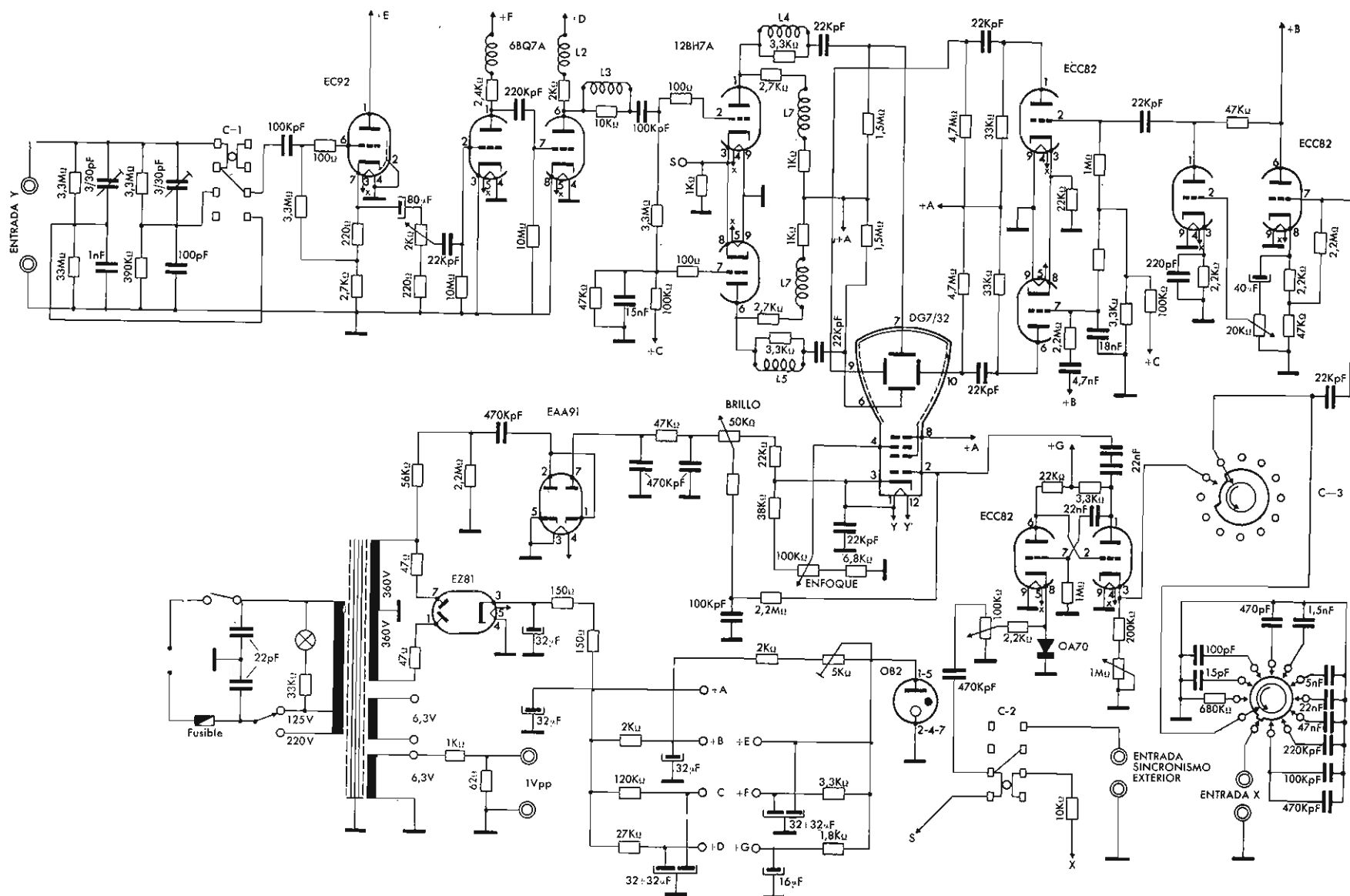

  w) Marque en franjas de color el valor de cada una de estas resistencias:



  Descifre también la capacidad de estos condensadores.



---

---

---

---

---

## 2. PROBLEMAS

- a) Calcular una antena Yagi completa, con un director y un reflector, sabiendo que ha de proyectarse para el canal 8 de TV y está dentro de la Banda III y de VHF.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





© AFHA Internacional, S.A.

Maestro Nicolau, 4, Barcelona (21)

Depósito legal: B. 2008 -78

Printed in Spain Impreso en España

Impreso por Emograph, S.A.

Almirante Oquendo, -1 al 9, Barcelona (20)