

## CUADRO RESERVADO AL PROFESOR

Sr. ....

Recibido

NOTA

Corregido

## ATENCION AL RECUADRO

Debe escribir en él, **cuidadosamente**, a ser posible con letras tipo Imprenta MAYÚSCULAS, su nombre y apellidos, domicilio y población, sin olvidar la provincia.

Esto servirá para que su Profesor pueda enviarle sus ejercicios una vez corregidos y calificados. SI USTED NO OLVIDA NINGÚN DATO RECIBIRÁ PRONTO SUS EJERCICIOS. Pero SI OLVIDA ALGO es posible que sus ejercicios se pierdan en el correo.

**AFHA**

**VII**

**ELECTRONICA, RADIO & TV**

## EXAMEN DE SEPTIMO GRADO

N.º DE CARNET  
DE ALUMNO

Nombre

.....

Domicilio

.....

Población

..... D. P. ....

Provincia

.....

Copyright, 1963, by Ediciones AFHA  
Depósito legal B. 568-1970  
Impreso en España-Printed in Spain

Edita: AFHA Internacional, S.A. Maestro Nicolau 4 - Barcelona - Imprime: EMOGRAPH S. A. - Almirante Oquendo, 1 Barcelona 1970

## PREGUNTAS

No escriba nada en este espacio. Va destinado a las anotaciones de su Profesor.

a) Enumere las ventajas que presentan los diodos semiconductores con respecto a los diodos termoiónicos.


1  
 2  
 3  
 4  
 524  
 525

b) ¿Qué particularidad ofrece la característica inversa de un diodo Zener?

2

- c) Dibuje el esquema correspondiente o la aplicación de un diodo Zener como estabilizador de tensión continua.

 
- d) Dibuje la forma de la tensión de salida  $V_o$ , suponiendo que la tensión de pico en el secundario del transformador sea mayor que la tensión de Zener de los diodos.



- e) ¿Qué ventajas ofrece el transistor en comparación con la válvula?

[illegible]

- f) ¿Qué función cumple la resistencia R en el montaje del gráfico siguiente?

 [illegible]





k) ¿Qué es un «varicap»?

l) Cite alguna aplicación de las resistencias NTC.
  
## PROBLEMAS

Mediante las características del transistor AF 114, calcule el valor de la resistencia de polarización  $R$  a fin de que la intensidad de colector sea de  $1.5 \text{ mA}$ .

*Nota.* Consulte en la lección 3 la página 79, y también las soluciones tipo.



Recibido:	Corregido:	Calificación:	El Profesor: